 


לוגיקה צורופית
Combinatorial Logic



שלבי התכנון של מעגל צירופי:

1. תאור הבעיה.
2. קביעת מספר משתני הכניסה הקיימים ומספר משתני היציאה הנדרשים.
3. התאמת סמלים למשתני הכניסה והיציאה.
4. בניית טבלת אמת המגדירה את היחסים הנדרשים בין הכניסות ליציאות.
5. פישוט הפונקציה הבוליאנית עבור כל יציאה.
6. "קיבוץ" ופישוט של הפונקציה הכוללת.
7. כתיבת הדיאגרמה הלוגית.

דוגמה: Seven -Segment - Decoder



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


קלט: מספר בן 4 ביטים ב-BCD

פלט: 7 פונקציות בוליאניות כך שכל פונקציה הינה 1 אמ"ם - Segment המתאים צריך לדלוק.

- נבנה את טבלת האמת.
- נחשב את a, ..., g ע"י מפות קרנו.
- נצמצם את המעגלים ע"י חיפוש שערים חוזרים.

טבלת האמת:

n	BCD IN				7 Seg Out						
	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
other	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

 


נחשב את a:

$$a = B'D' + C + A + BD$$

$$a = (B'+D+C)(A+B+C+D')$$

נחשב את e:

 


$$e = D'B' + CD' = D'(B'+C)$$

$$e = (B'+C)D'$$

חצי מחבר – Half Adder

 
חצי מחבר: מקבל 2 סיביות ומחזיר את סכומן (mod 2) ואת הנשא.



a	b	s	c
0	0	0	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	0	1

$$S = a \oplus b$$

$$C = a \cdot b$$

 


$$(a+b)' = a'b'$$

$$(a'b' + ab)' = (a'b') \cdot (a'b)$$

$$= (a+b)(a'+b')$$

$$= a^2 + ab' + ba' + b^2$$



מחבר מלא – Full Adder

 


x	y	z	c	s
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
0	1	0	0	1
1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
1	0	1	1	0
0	1	1	1	0
1	1	1	1	1

$$S = x'y'z + x'yz' + xy'z' + xyz$$


$$C = xy + yz + xz$$

  


Ripple Carry Adder

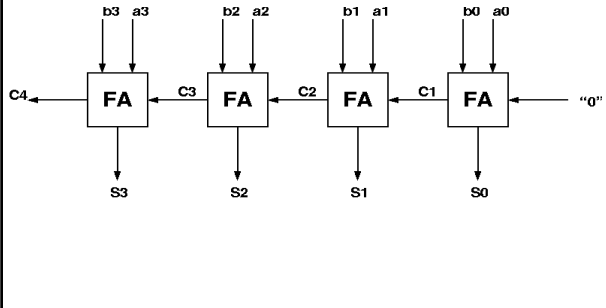

4-Bit Adder

 


מחבר / מחסר

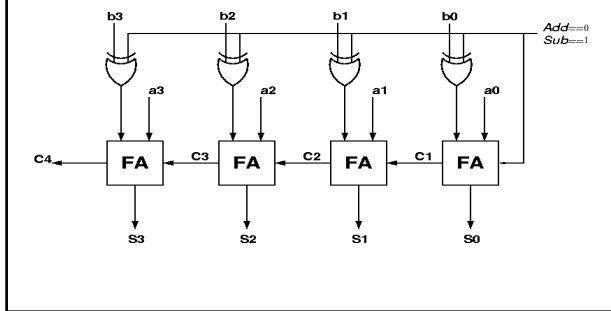


שימוש במחבר להמרת קודים

	BCD				Excess-3			
0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	1
5	0	1	0	1	1	0	0	0
6	0	1	1	0	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0	1	0
8	1	0	0	0	1	0	1	1
9	1	0	0	1	1	1	0	0

$$(X)_{BCD} = (X+3)_{Excess-3}$$

 


משווה גודל - Comparator

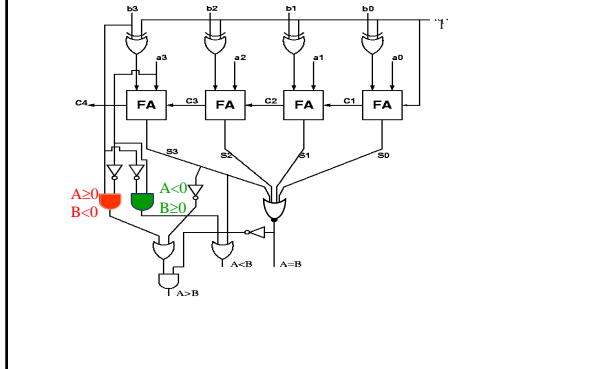


חיבור מהיר - Carry Look Ahead

 במחבר רגיל הנשא C_n מיוצר ע"י $2n$ רמות של שערים:



 לכן זמן החיבור תלוי בגודל המספר. פתרון אפשרי, אבל מוגבל מבחינה טכנולוגית: שימוש במעגלים מהירים יותר לצורך החיבור.



א. אם $a_i=1$ או $b_i=1$ אזי יהיה נשא $(c_{i+1}=1)$ ללא תלות בערך c_i .
 ב. אם $a_i=1$ או $b_i=1$ (אך לא שניהם) קיים "פוטנציאל" לקיום נשא: אם $c_i=1$ אזי $c_{i+1}=1$.


מחברים מהירים – המשך

נדרש $a_i=1, b_i=1$ נשא ודאי:

נגדיר $G_i = a_i \cdot b_i$

נשא אפשרי: $a_i \oplus b_i = 1$

נגדיר $P_i = a_i \oplus b_i$

 

נרשום עתה את C_i, C_{i+1} כפונקציה של C_i, G_i, P_i :

$S_i = P_i \oplus C_i$

$C_{i+1} = G_i + P_i C_i$

G_i, P_i מחושבות מייד, ללא תלות בנשא מדרגה קודמת. נפתח עתה את C_i באופן רקורסיבי.

פיתוח רקורסיבי:

$C_1 = G_0 + P_0 \cdot C_0 = G_0$


$C_2 = G_1 + P_1 \cdot C_1 = G_1 + P_1 \cdot G_0$

$C_3 = G_2 + P_2 \cdot C_2 = G_2 + P_2 \cdot (G_1 + P_1 \cdot G_0) = G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0$


$C_4 = G_3 + P_3 \cdot C_3 = G_3 + P_3 \cdot (G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0)$

$= G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0$

 $C_{i+1} = G_i + P_i \cdot G_{i-1} + P_i \cdot P_{i-1} \cdot G_{i-2} + \dots + P_i \cdot P_{i-1} \cdot \dots \cdot P_1 \cdot G_0 = \sum_{k=0}^i (\prod_{j=k+1}^i P_j) G_k$




 מימוש ריבוי כניסות ע"י שערים עם דרגת כניסה 2




- מימוש בשערים רגילים מצמצם את זמן החישוב של הנשא (ולכן זמן החיבור הכולל) מ- $O(n)$ ל- $O(\log_2 n)$.
- אלטרנטיבה: ניתן לממש שערים עם דרגת כניסה גבוהה (אך קבועה) ע"י שימוש בתכונות של מתגים.


מימוש ריבוי כניסות ע"י מתגים חשמליים

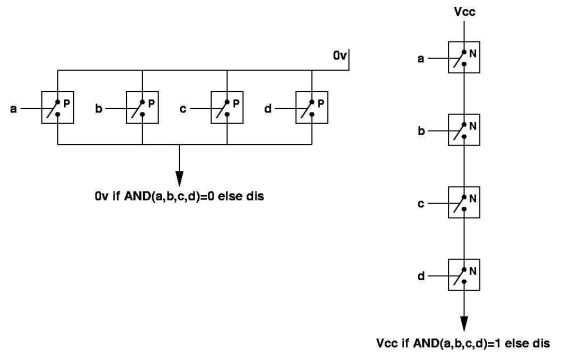

מימוש ריבוי כניסות ע"י מתגים חשמליים

 

Carry Look Ahead Adder

 


מימוש מחבר BCD ע"י FAs

$$\begin{array}{r} A \in \{0,1,2,\dots,9\} \\ + \\ B \in \{0,1,2,\dots,9\} \\ \hline (S_1, S_0) \\ \downarrow \downarrow \\ \in (0,1) \in \{0,\dots,9\} \end{array}$$


- לרשותנו 4-bit FAs ושערי AND, OR שלבים:
- א. חבר 4-bit FA ע"י $A+B \rightarrow T$
- ב. מקרה א': $0 \leq T \leq 9$. סיימנו, התוצאה היא $(S_1, S_0) = (0, T)$.
- ג. מקרה ב': $10 \leq T \leq 18$.
- ד. $S_1 \leftarrow 1$
- ה. עלינו להפחית 10 מ-T כדי לקבל את התוצאה הנכונה.

שלב א':

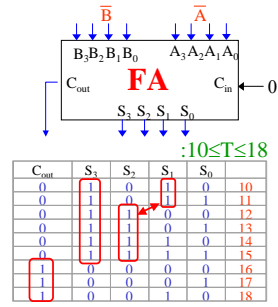


$10 \leq T \leq 18 \iff C_{out} = 1 \text{ OR } S_3 = 1 \text{ AND } (S_2 = 1 \text{ OR } S_1 = 1)$
 לכן ספרות העשרות היא $C_{out} + S_3 \cdot (S_2 + S_1)$

שלב ב':

 


- מספיקים 4 ביטים לייצג את התוצאה.
- שני ביטי MSB בשני המספרים אינם משפיעים על התוצאה ב- (X_3, X_2, X_1, X_0) .
- ניתן לבצע החיסור ע"י החיבור של $(0110) + (S_3, S_2, S_1, S_0)!$

מימוש מחבר BCD ע"י FAs

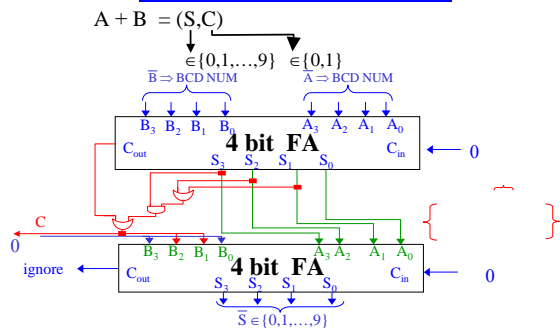

מימוש כפל ע"י מחברים
 
$$\begin{array}{r} \times \quad B_1 \quad B_0 \\ \quad A_1 \quad A_0 \\ \hline 0 + A_0 B_1 \quad A_0 B_0 \\ A_1 B_1 \quad A_1 B_0 \quad 0 \\ \hline S_3 \quad S_2 \quad S_1 \quad S_0 \end{array}$$



כפל מספרים בינאריים - המשך

$$\begin{array}{r} \times a_2 a_1 a_0 \\ \quad b_2 b_1 b_0 \\ \hline ? ? ? ? ? \\ + 0 \quad 0 \quad b_0 \\ 0 \quad b_1 \quad 0 \\ \hline b_2 \quad 0 \quad 0 \\ b_2 \quad b_1 \quad b_0 \end{array}$$

$(1011)_2 = (11)_{10}$ 2027

$$\begin{array}{r} 1000 \quad 8 \\ + 0010 \quad 2 \\ + 0001 \quad 1 \\ \hline \times a_{n-1} a_{n-2} \dots a_0 \\ \quad 00 \dots 0 b_i 0 \dots 0 \end{array}$$

• הכפל יתבצע ע"י n חיבורים של הכפלים:

קל להיווכח שהתוצאה של

$$\begin{array}{r} a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0 \\ \times 00 \dots 0 b_i 0 \dots 0 \\ \hline \end{array}$$

הינה

א. 0, אם $b_i = 0$
 ב. $a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0 00 \dots 0$ אם $b_i = 1$
 אפסים i

לכן כפל מספרים ניתן לבצע ע"י חיבור:

$$\begin{array}{r} \times a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0 \\ b_{n-1} b_{n-2} \dots b_1 b_0 \\ \hline b_0 a_{n-1} b_0 a_{n-2} \dots b_0 a_0 \\ + \\ b_1 a_{n-1} b_1 a_{n-2} \dots b_1 a_0 0 \\ + \\ \dots \\ b_{n-1} a_{n-1} \dots b_{n-1} a_0 \dots 0 \\ \hline \dots 0 0 \mid a_{n-1} b_0 \dots a_1 b_0 a_0 b_0 + \\ \dots 0 a_{n-1} b_1 \mid a_{n-2} b_1 \dots a_0 b_1 0 + \\ \vdots \vdots \vdots \\ a_{n-1} b_{n-1} \dots a_1 b_{n-1} \mid a_0 b_{n-1} \dots 0 0 + \end{array}$$

סה"כ ידרשו $2n$ ביטים לתוצאה.
 הסבר: $(2^n - 1)(2^n - 1) = 2^{2n} - 2^{n+1} + 1$ וזהו מספר גדול מדי לייצוג בעזרת $2n-1$ ביטים.

שני המספרים אינם חייבים להיות בעלי אותו מספר ביטים.
 לדוגמה:

$$\begin{array}{r} \times 1001 \\ 101 \\ \hline 01001101 \\ 00000000 + \\ 01100100 + \\ \hline 01101101 \\ 11011101 \end{array}$$

באופן כללי אם נכפול מספר בעל n ביטים במספר בעל m ביטים נזדקק ל $m + n$ ביטים לייצוג התוצאה.

דוגמה – כפל מספר 3B במספר 4B

